

電験どうでしょう管理人
KWG presents

電験オンライン塾

第13回 パワエレ(2)


2021.05.22 Sat

パワーエレとは

パワーエレクトロニクス



電力用半導体スイッチング素子を利用して電力の変換や制御とそれらの応用を取り扱う技術分野

ダイオード、トランジスタなど → “スイッチ”として使用する

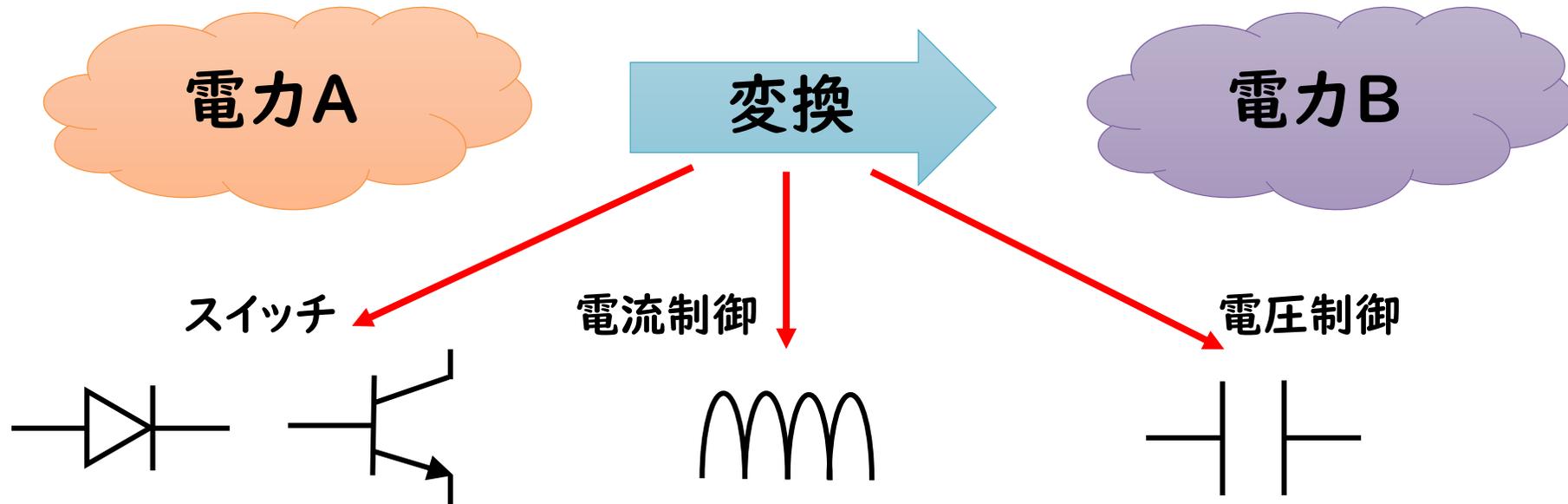

パワエレの勘所

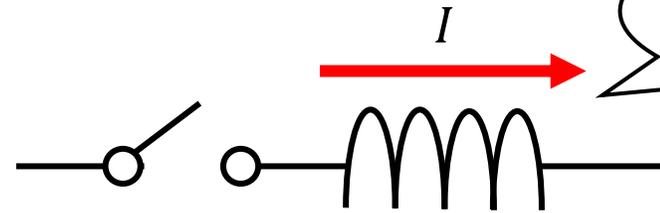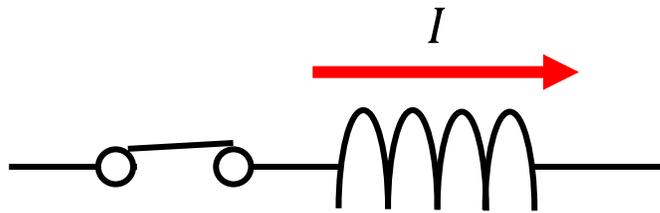1. 電流の流れを意識する (電圧に惑わされないこと)
2. コイルの役割を意識する (コイルは電流を維持する)









スイッチが開いても
電流は流れ続ける





3. 過渡応答を意識する

直流回路や交流回路の考え方とパワエレの回路の動きは全く別物

半波整流回路

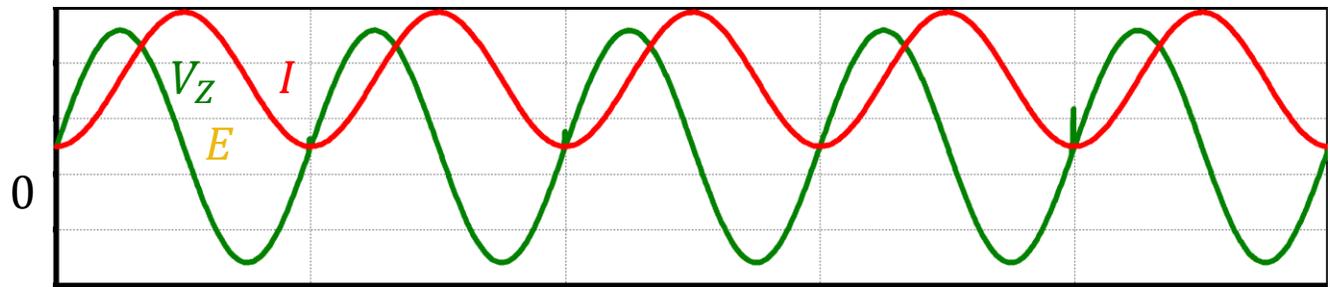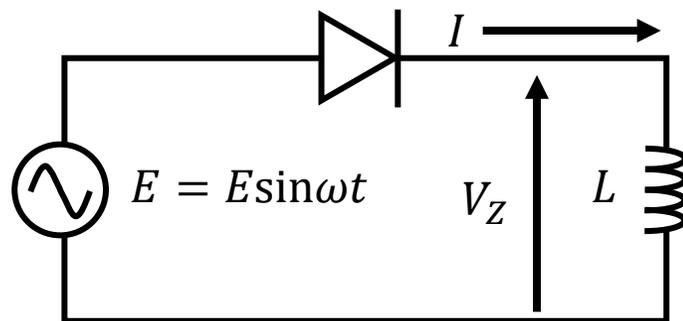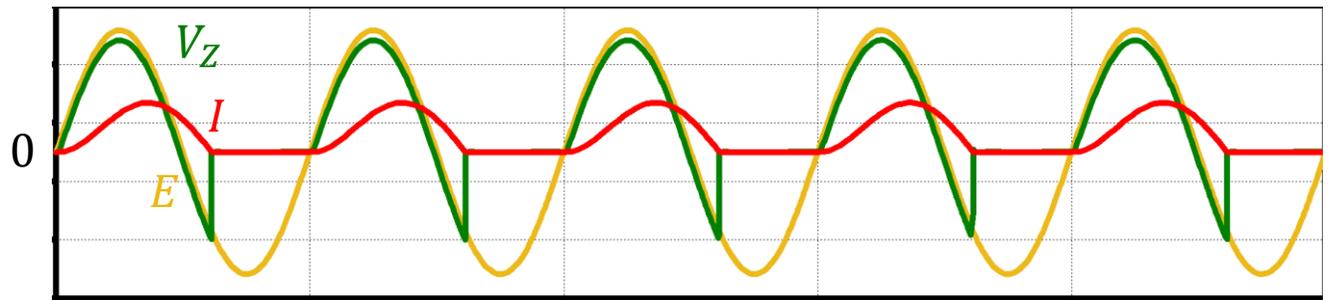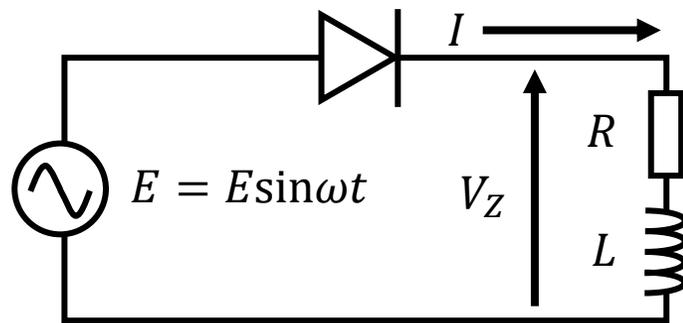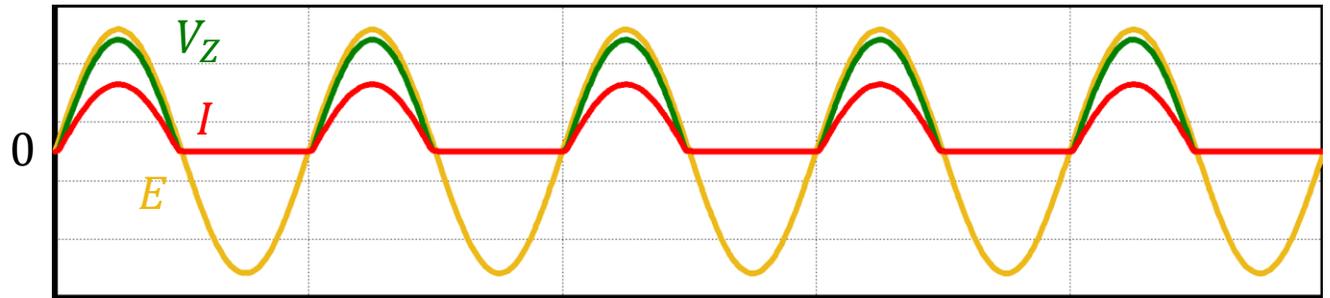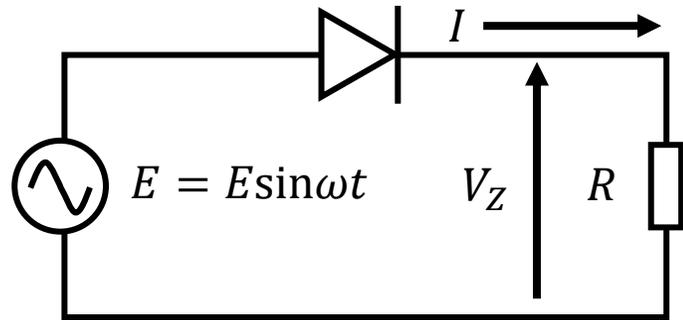

半波整流回路と還流ダイオード



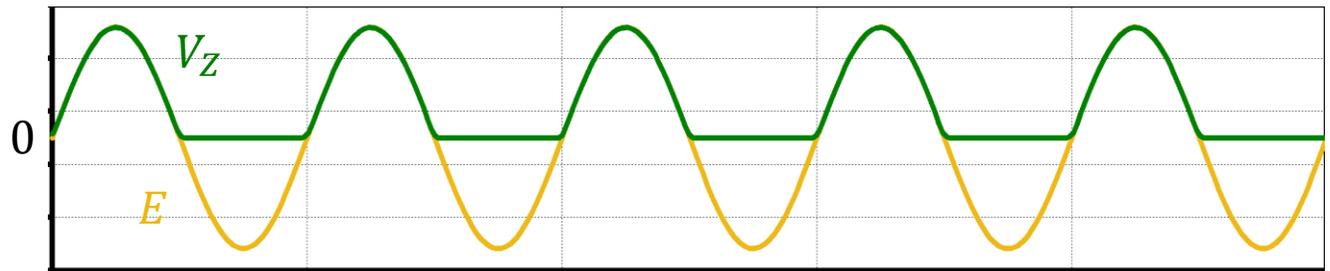
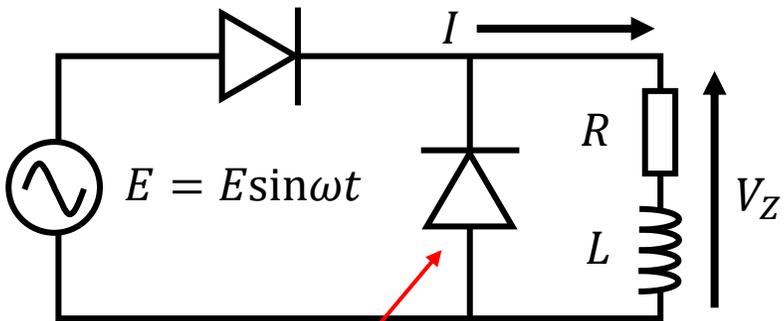
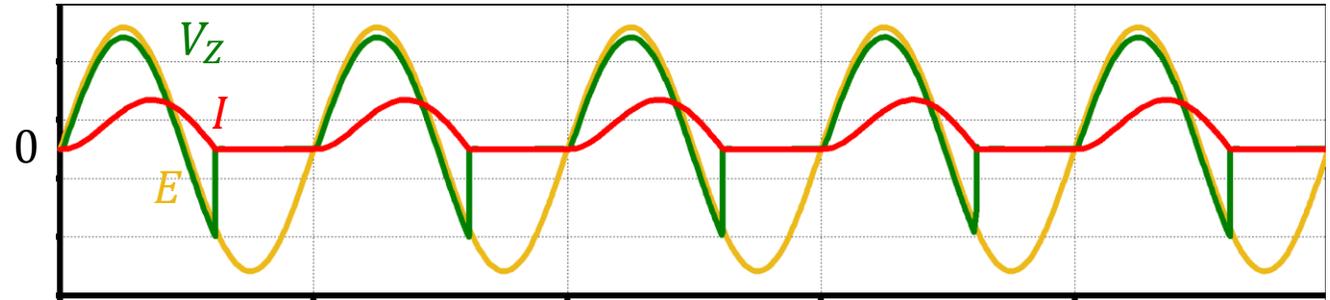
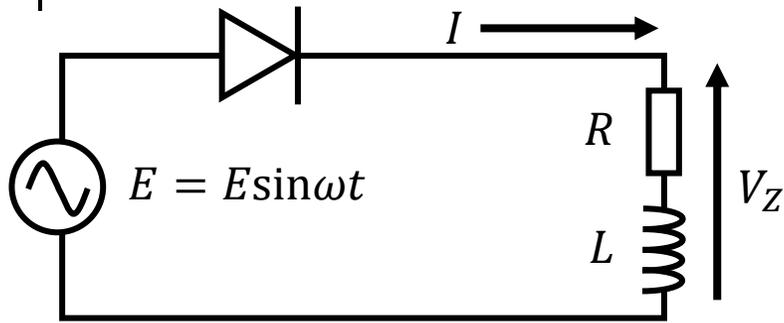


還流ダイオード




V_Z と I の波形が変化する





半波整流回路と還流ダイオード

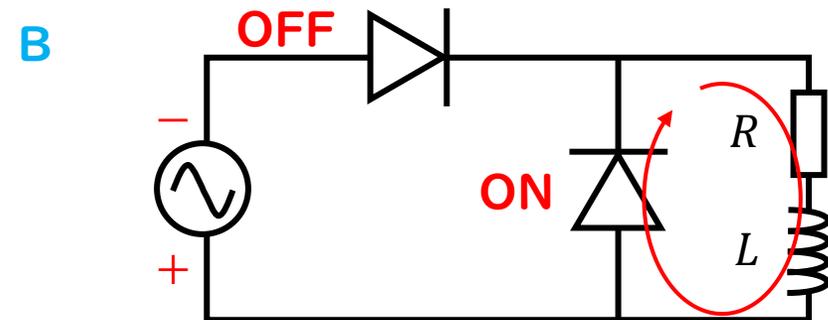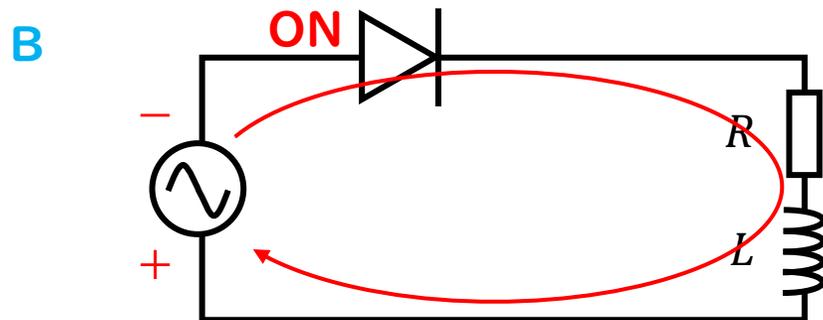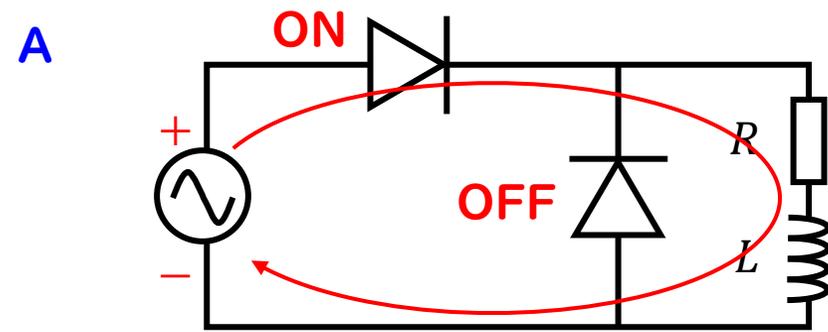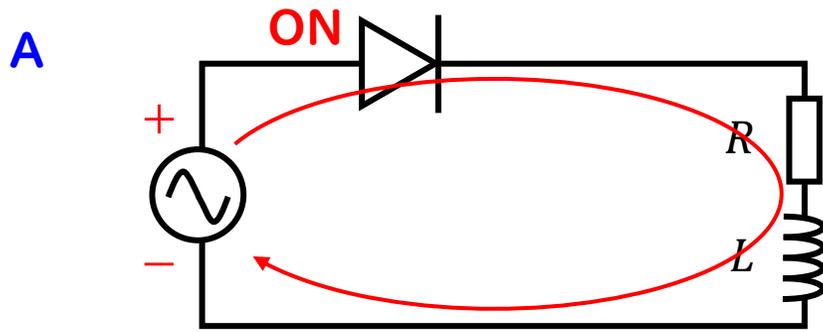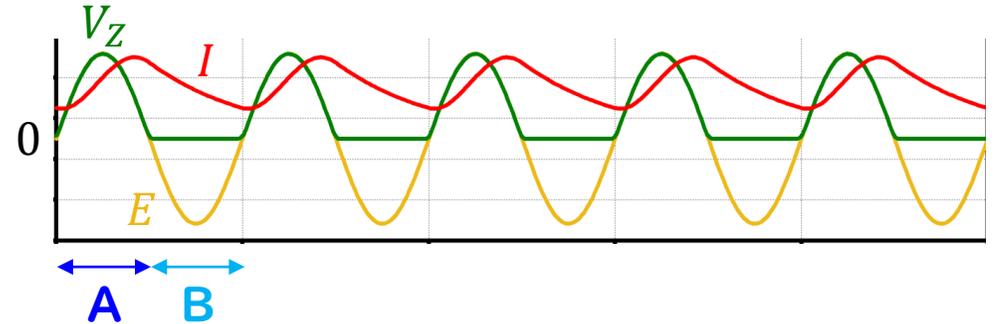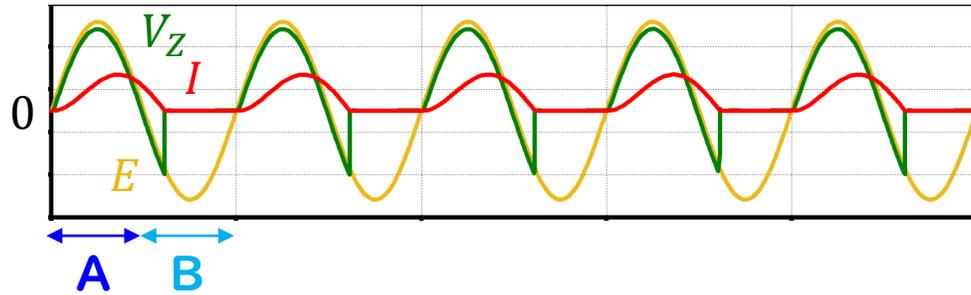

半波整流回路 (サイリスタ) と還流ダイオード

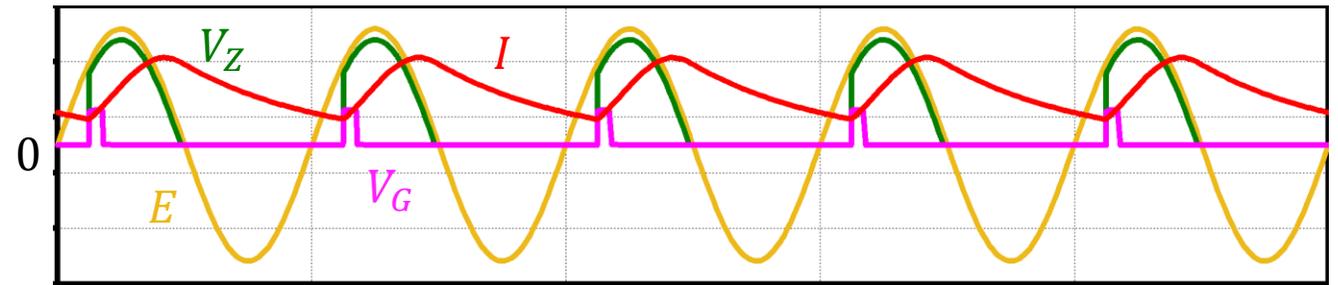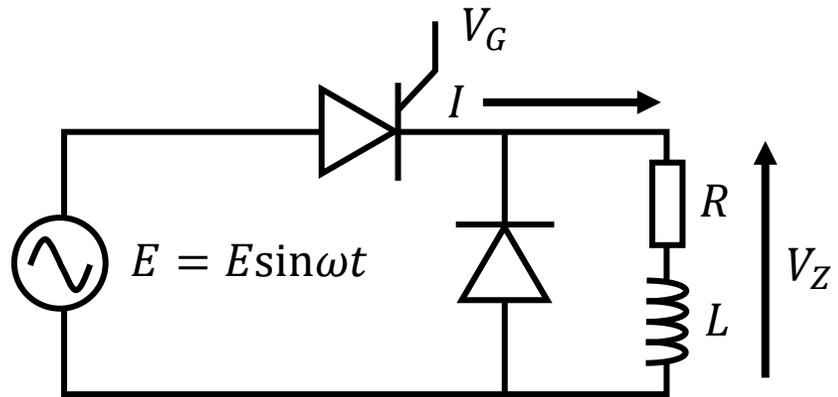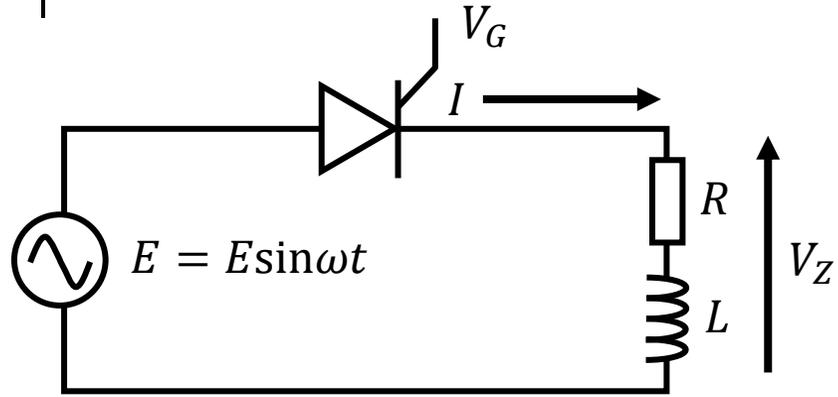




半波整流回路 (サイリスタ) と還流ダイオード

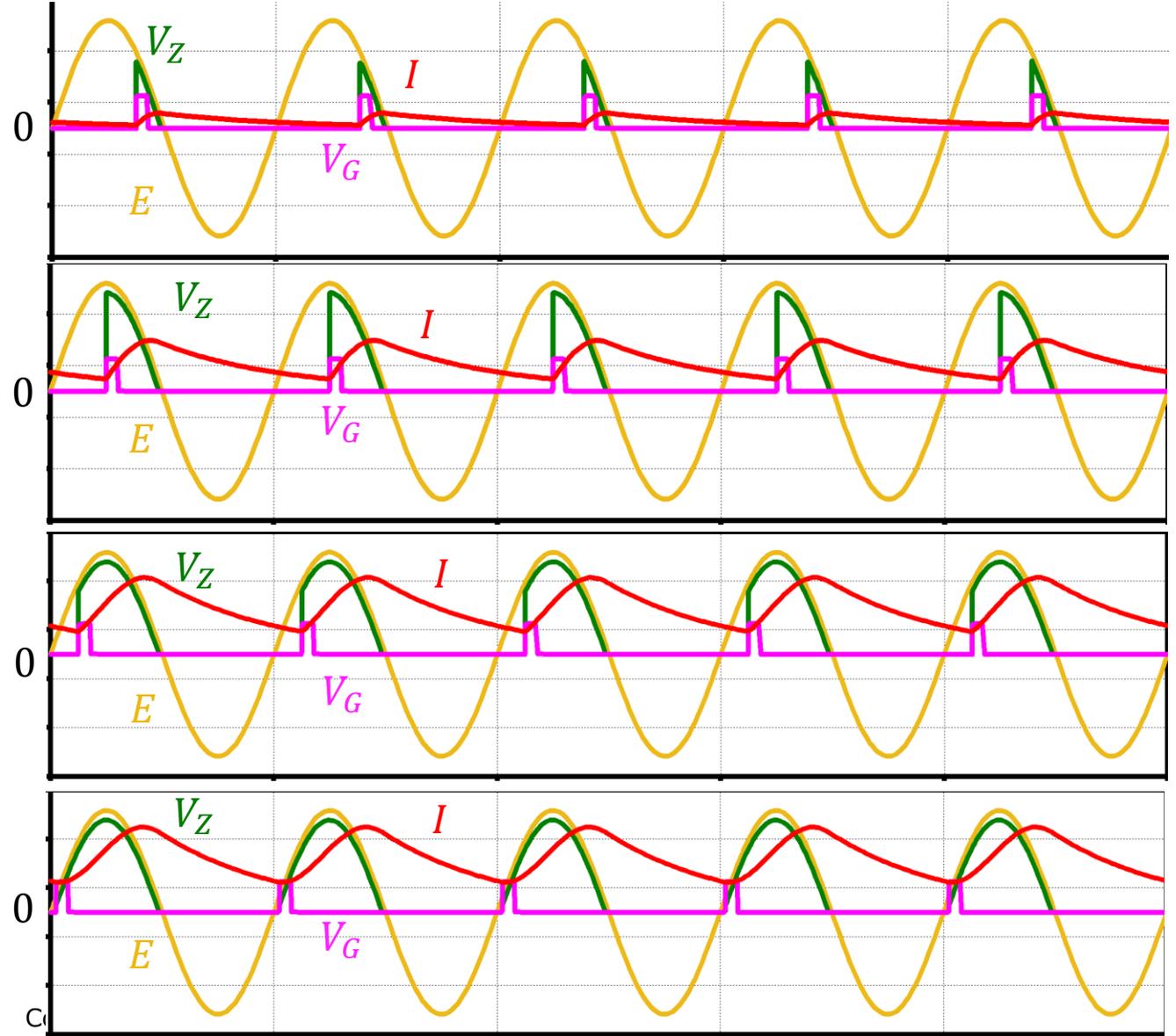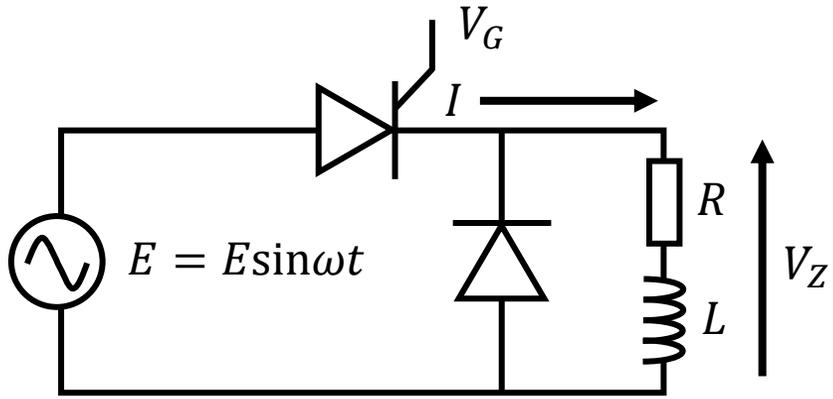

ゲートのタイミングを制御することで
電流の大きさを制御することができる


サイリスタ+還流ダイオード+コイル
→DC電流の制御

半波整流回路+コンデンサ

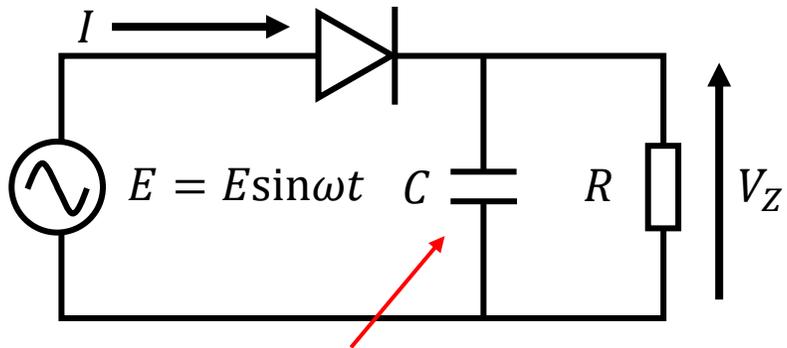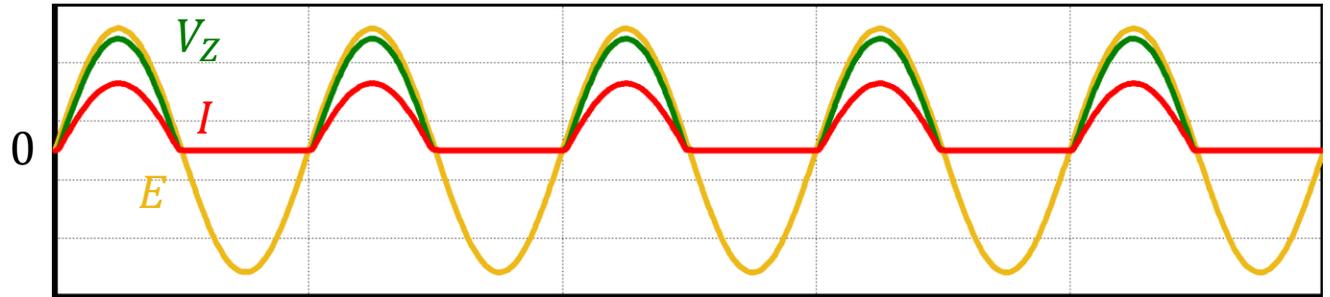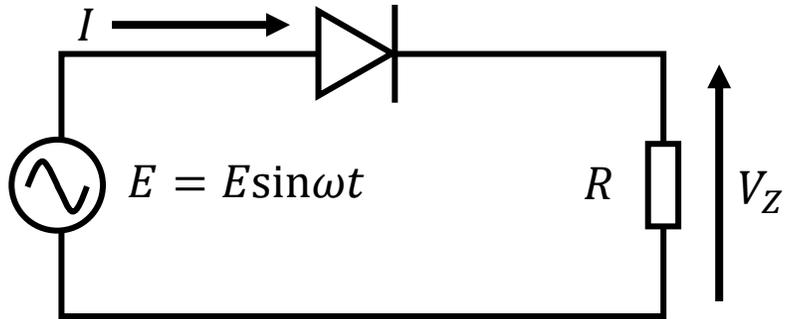


コンデンサインプット

V_Z の波形が直流に近くなる

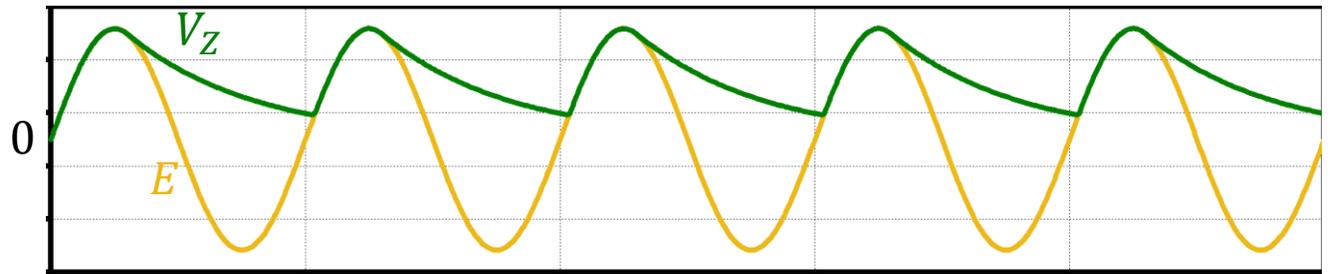

半波整流回路+コンデンサ

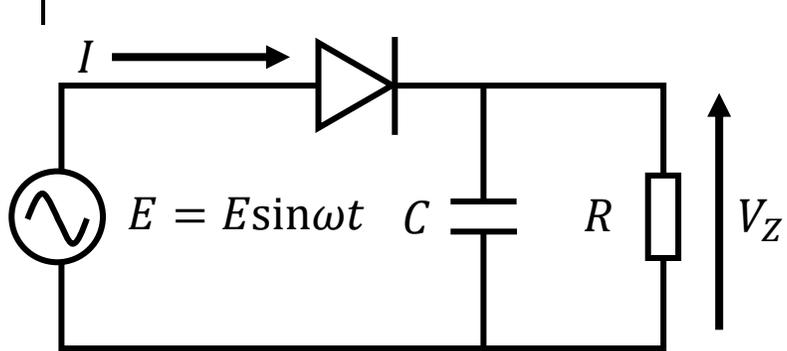

コンデンサにより V_Z はDC電圧に近づく

<電圧の変化の仕方>

時定数 $\tau = CR$ で決まる


R または C が大きくなると

V_Z はDC電圧に近づく



<電流が流れるタイミング>

$E > V_Z$ が成り立つタイミング



V_Z がDC電圧に近づくとき電流が流れる時間が短くなる

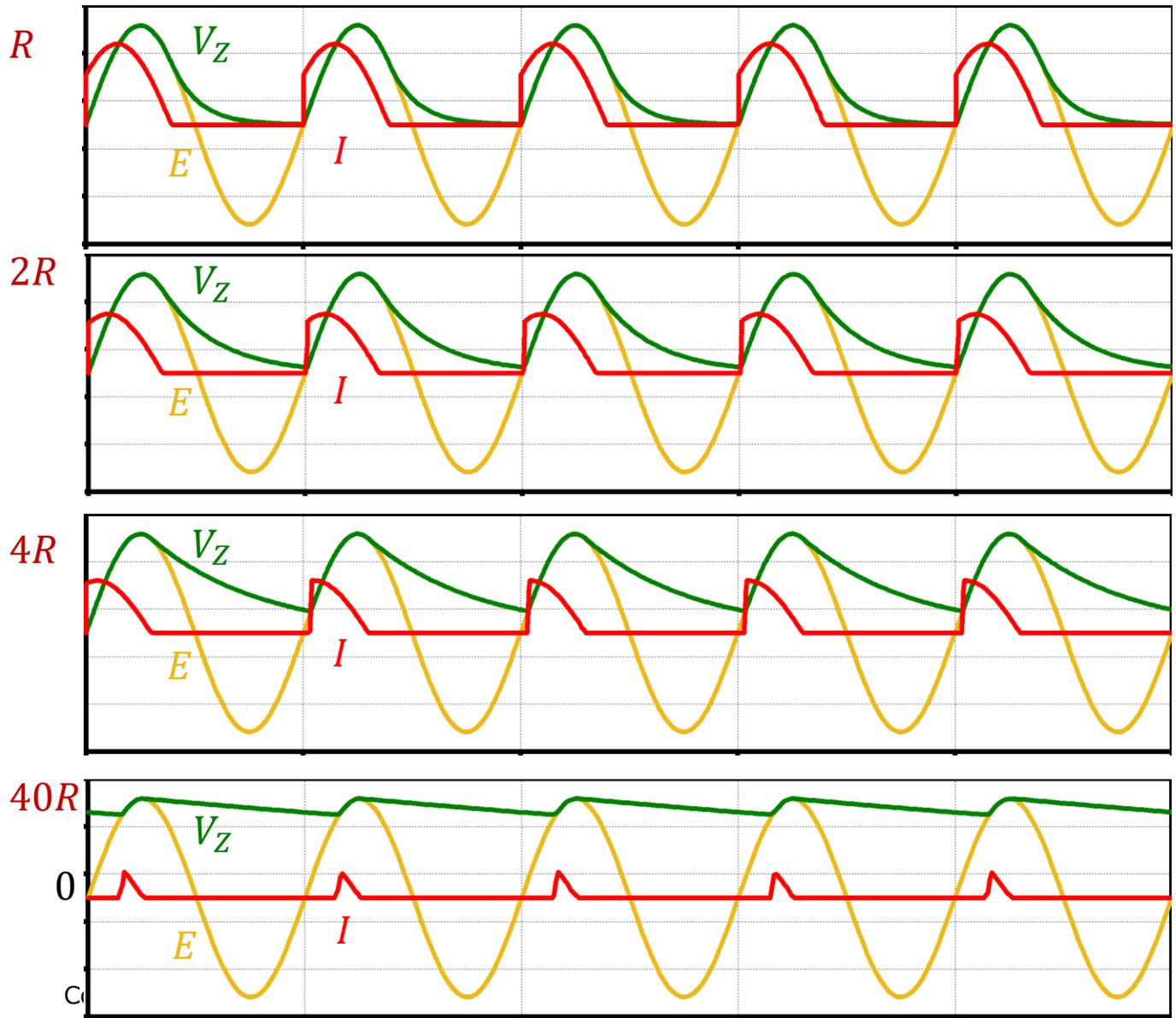

半波整流回路+コンデンサ

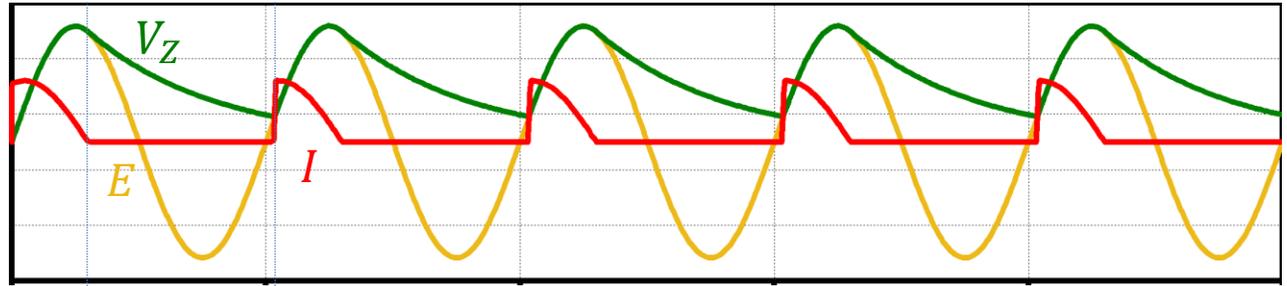
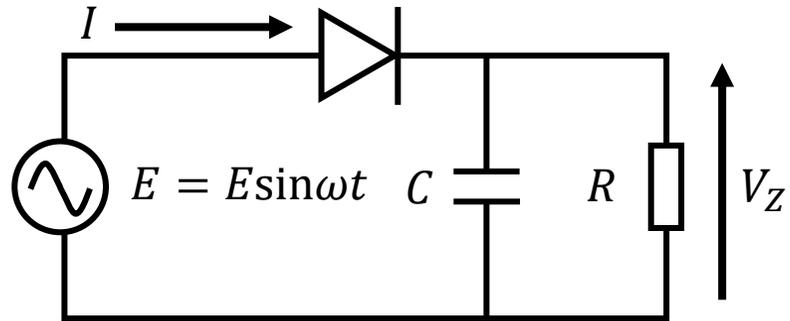


充電




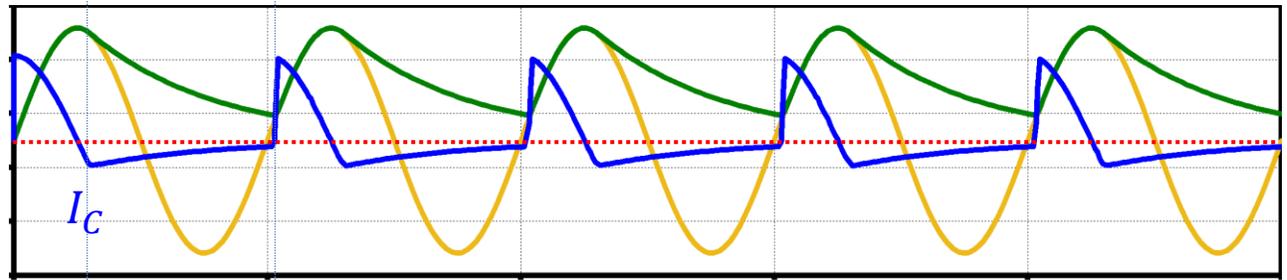
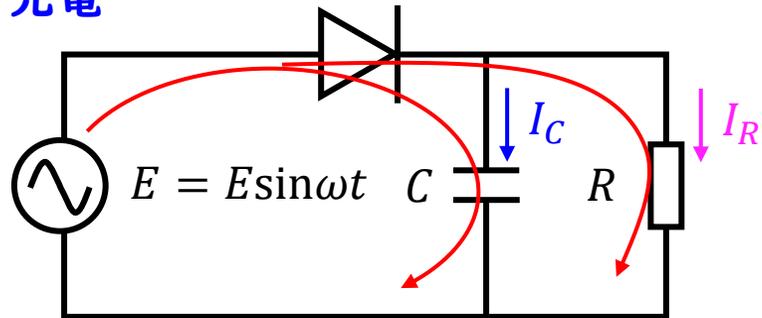


充電 放電




放電

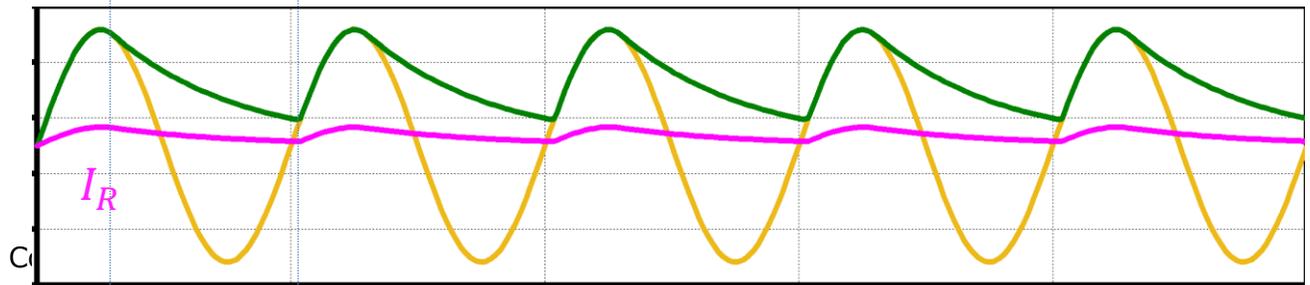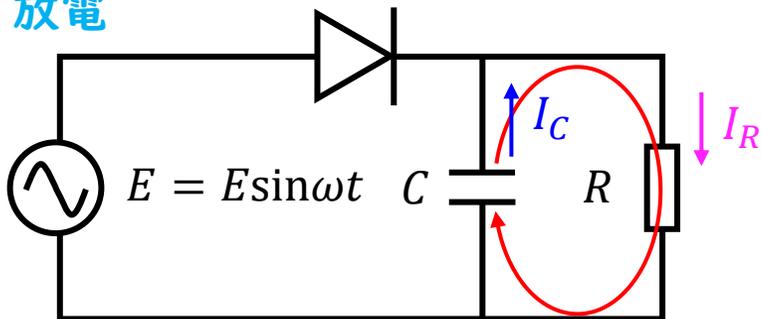

全波整流回路

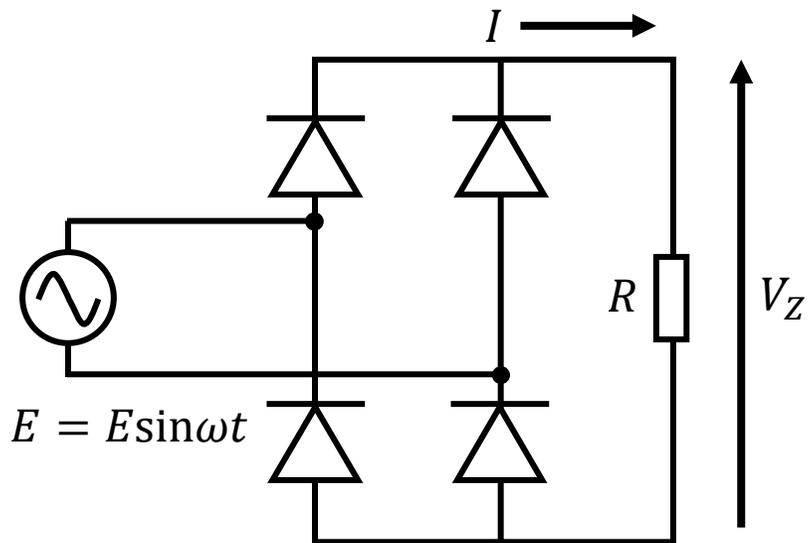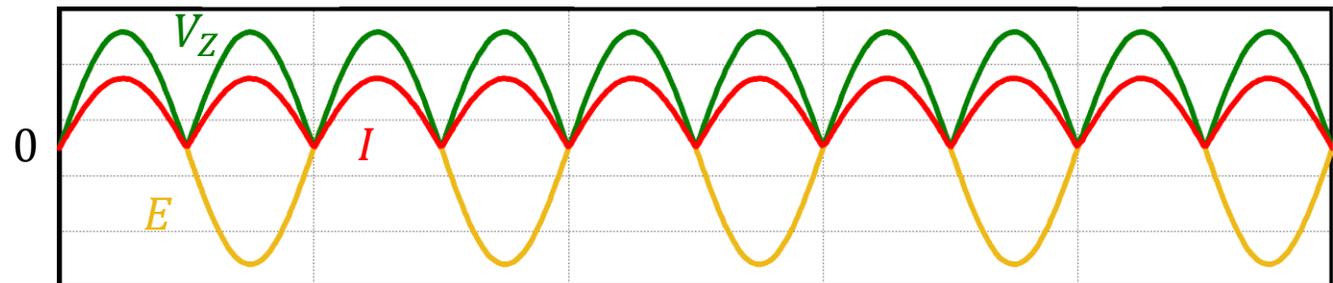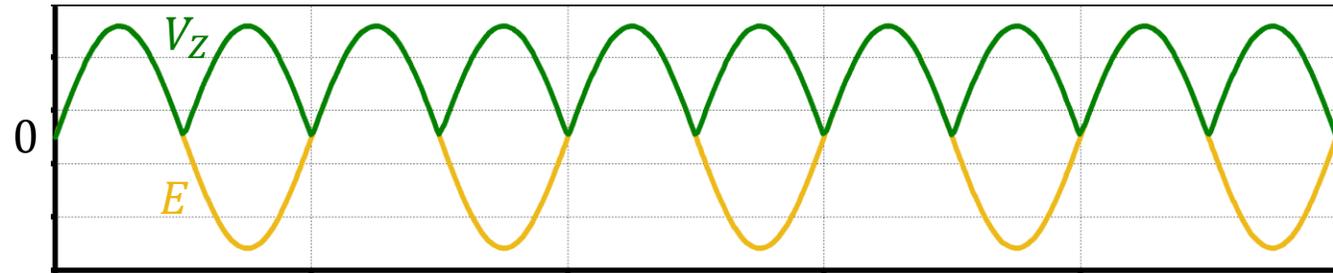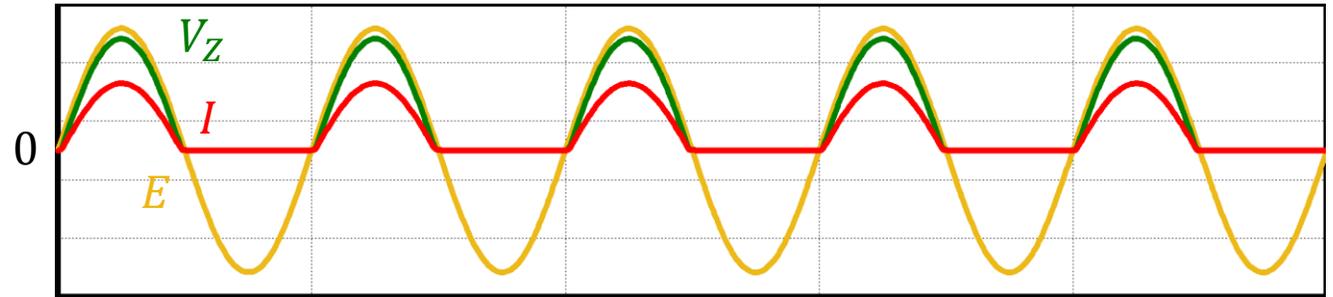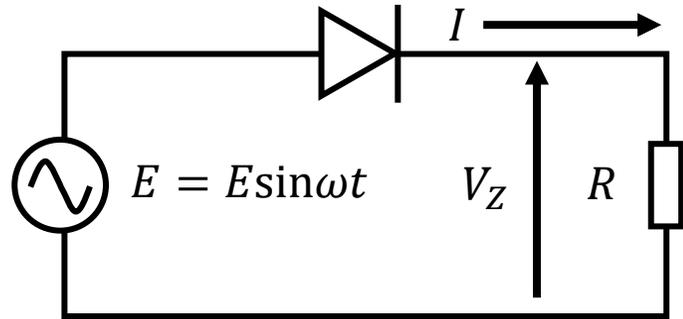


全波整流回路



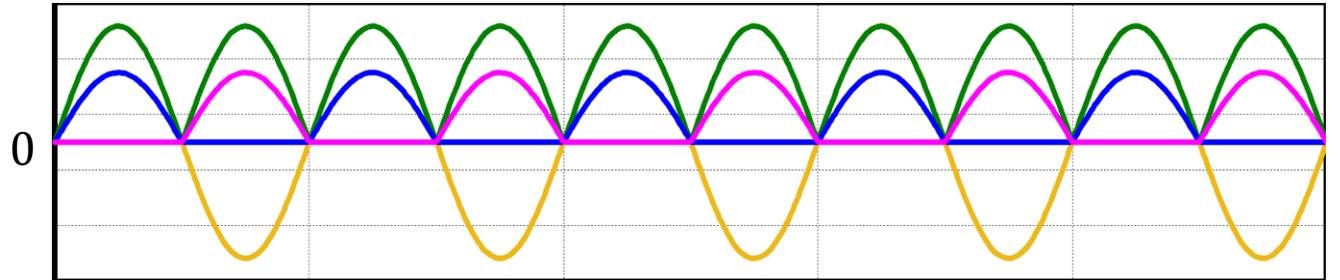
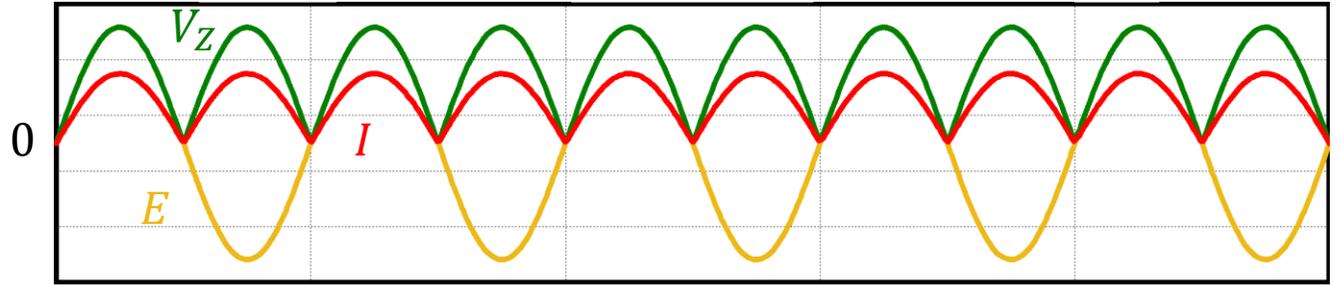
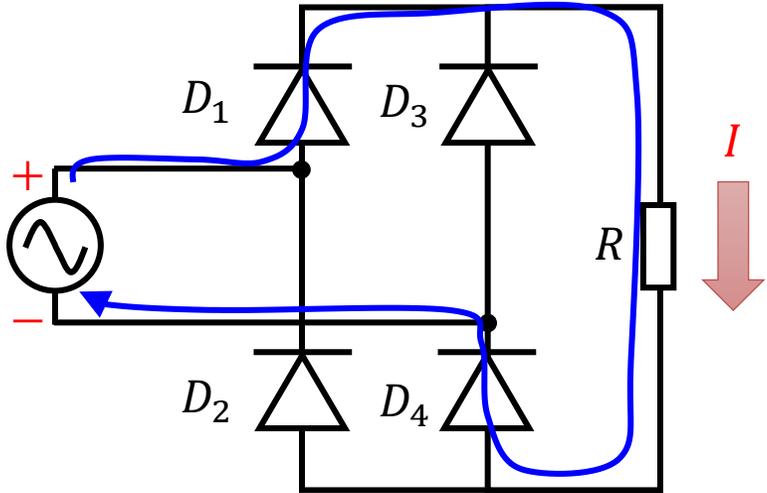


I_{D1}, I_{D4} I_{D2}, I_{D3}


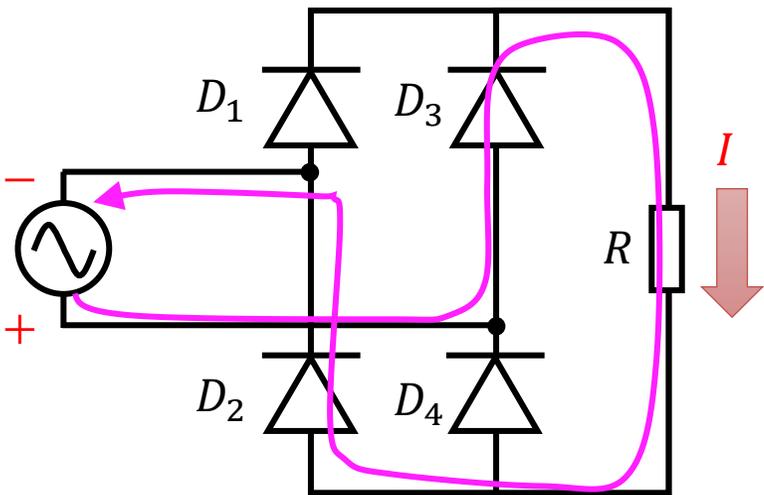
電源電圧の向きに応じて D_1, D_4 または D_2, D_3 がONとなる。
電圧の向きによらず、負荷には同じ向きの電流が流れ続ける。





全波整流回路

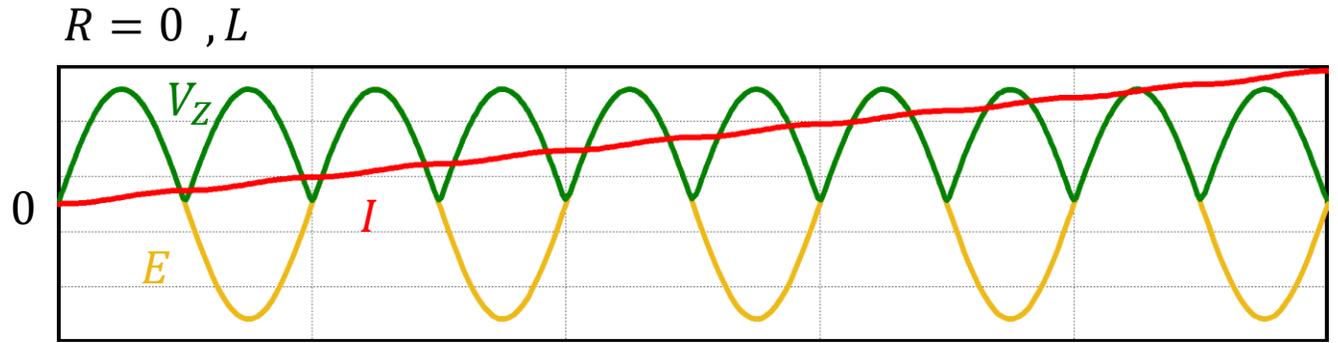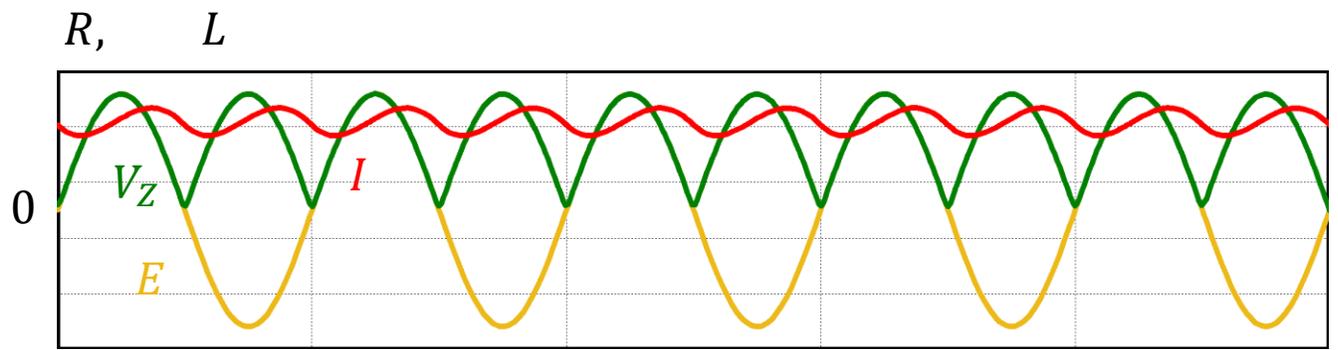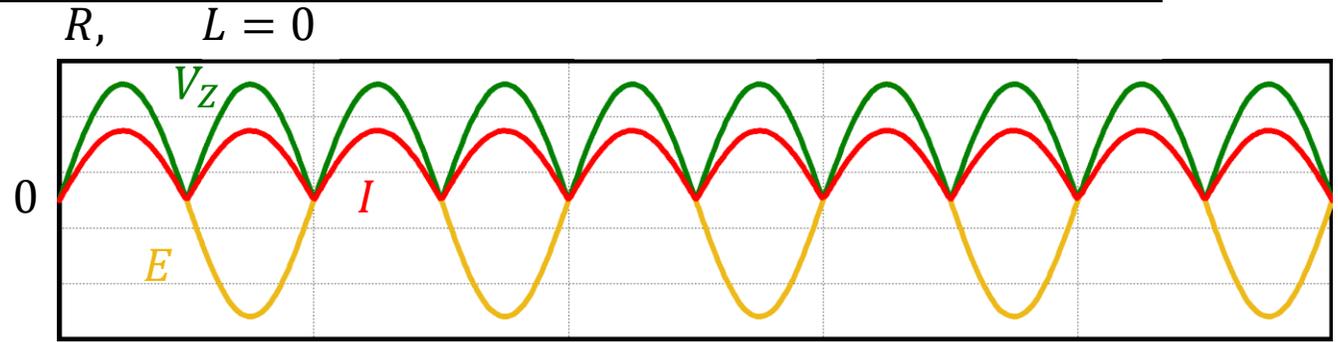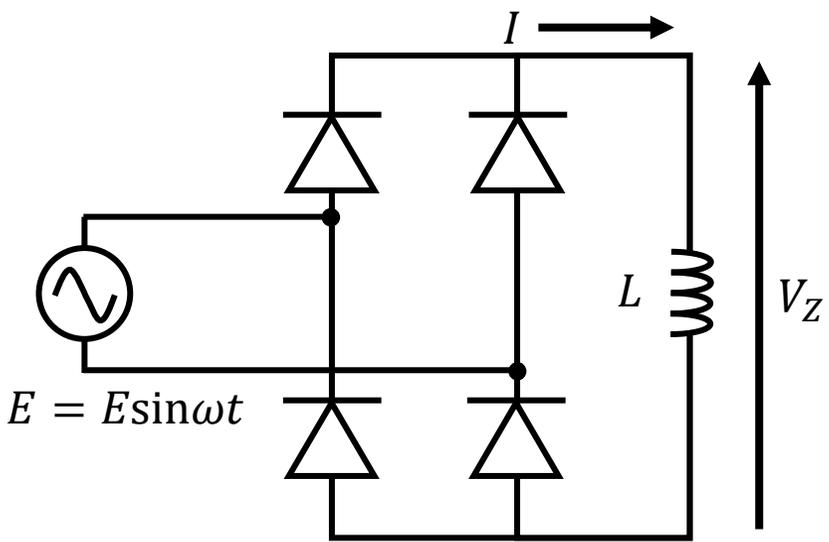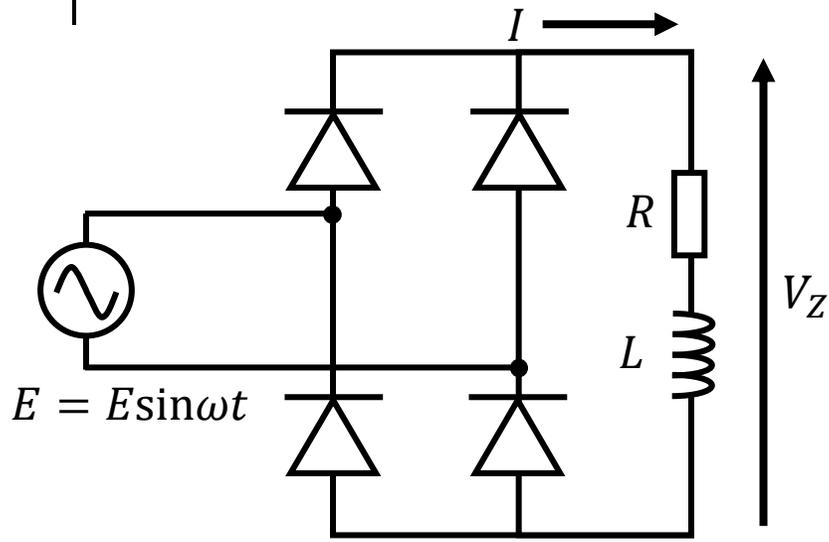

波形と公式

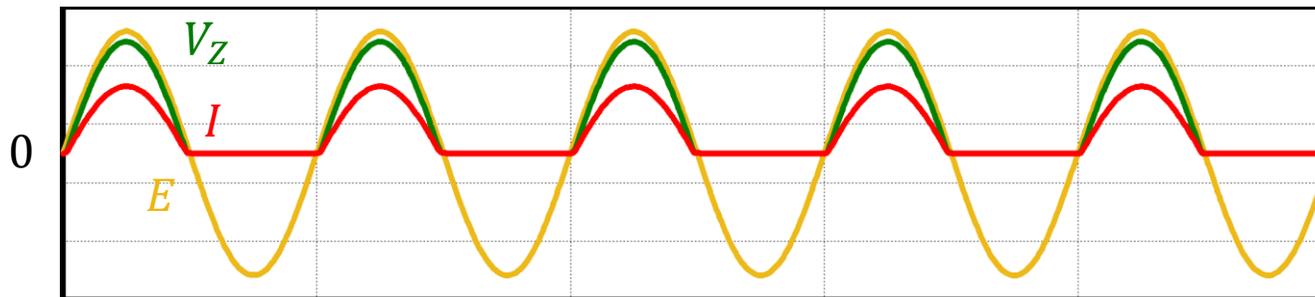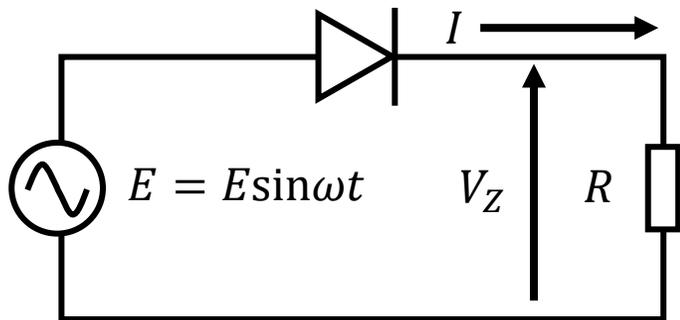
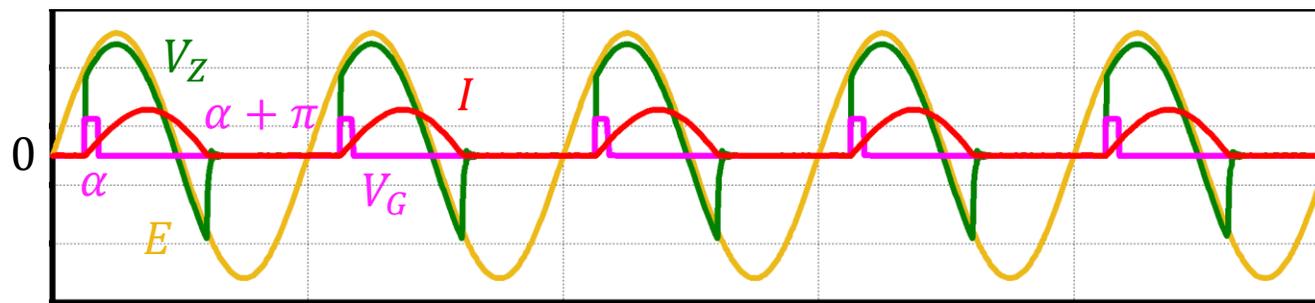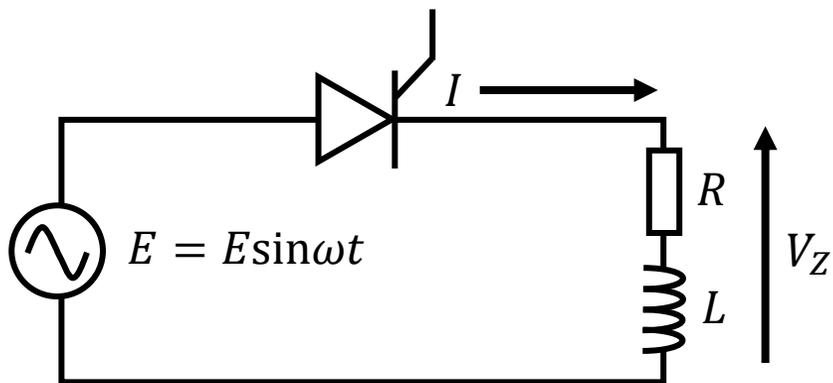
$$V_{Zave} = \frac{2}{\pi} E = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} E_{rms}$$



$$V_{Zave} = \frac{2}{\pi} E \cos \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} E_{rms} \cos \alpha$$

ご聴講はありがとうございました
ございました!!